
4-tema: Elektr shinjirlardıń tiykarğı elementleri (1-bólim)

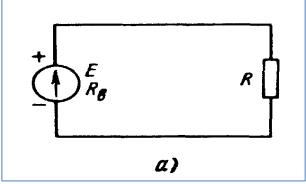- 1. Elektr shinjirlari
- 2. Passiv elementler

Elektr shinjiri. Elektr togi ushin jol (koridor) payda etetugin elementler hám apparatlar jiyindisina **elektr shinjiri** dep ataladı.

Elektr shinjirin shártli belgiler menen súwretlew **elektr sxeması** dep ataladı. Bul suwretde elektr sxemasınıń bir kórinisi keltirilgen.




4. 1.-su'wret. Ápiwayı elektr sxeması kórinisi

Elektr shınjır elementleri

Elektr shinjirlar tiykarınan qarsılıq, induktivlik, kondensator (sıyımlılıq), EYuK hám tok mabalaridan shólkemlesken boladı. Olardıń xarakteristikalarini kórip shığamız :


Qarsılıq elementi elektr energiyasınıń ıssılıq energiyasına ótiwishini ańlatadı hám element molekulası háreketlenip atırgan zaryadlı zaryadshalar qarsılıgına ushraydı.

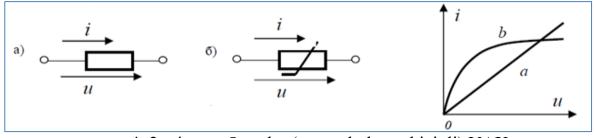Bul jagdayda elektr energiyası ıssılıq energiyasına aylanadı, elementte saqlanıp qalmaydı. Bul súwretlerde qarsılıq elementinin elektr shınjırlarda belgileniwi hám sızıqlı hám nochiziqli elementler hám volt Amper xarakteristikaları (vAX) keltirilgen.



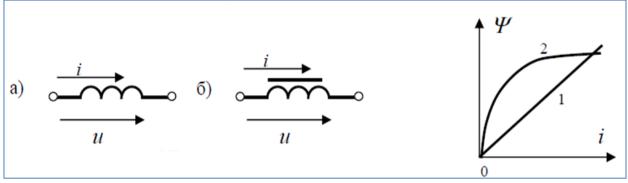4. 2. súwret. Qarsılıq (a-sızıqlı, b-nochiziqli) VAX1

Induktivlik elementi apparatda magnit maydan bar ekenin ańlatadı hám ózgermeytuğin tok boyınsha qarsılıq kórsetedi. Induktiv elementinde magnit maydan energiyası saqlanıp qaladı. Bul súwretlerde sızıqlı hám nochiziqli elementler hám veber Amper xarakteristikası (vebAX) keltirilgen.




4. 3.-su'wret. Induktivlik (a-sızıqlı, b-nochiziqli) vAXi

$$F = LI$$
, $L = \frac{F}{I} \rightarrow [L] = \frac{Vb}{A} = b * \frac{c}{A} = c * Om$

Kondensator (sıyımlılıq) elementi apparatda elektr maydan bar ekenin ańlatadı. Bunda zaryadlardıń háreket energiyası elektr maydanınıń potensial energiyasına aylanadı.

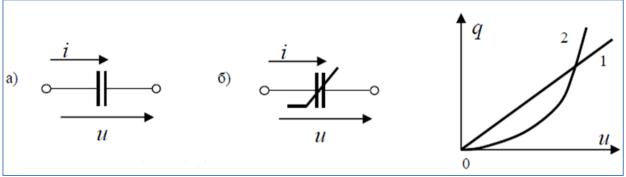Keyinirek bul potensial energiya elementte saqlanıp qaladı. Bul súwretlerde sızıqlı hám nochiziqli elementler hám uyqas túrde olar xarakteristikaları keltirilgen.



4. 4.-su'wret. Kondensator (a-sızıqlı, b-nochiziqli) VAX 1.

Joqarıda kórip shığılgan elektr shınjırının elementleri (qarsılıq, induktivlik hám sıyımlılıq) Passiv elementler dep ataladı, sebebi shınjırdın basqa bólimlerinen algan energiyaleri tek on boladı, yamasa nolga ten boladı, yağnıy ozinde qaladı.